

15.49 In the circuit of Figure P15.49 let $v_s = 100 \sin 10^4 t$ V. Find the load that will absorb the maximum average power, as well as the power itself.

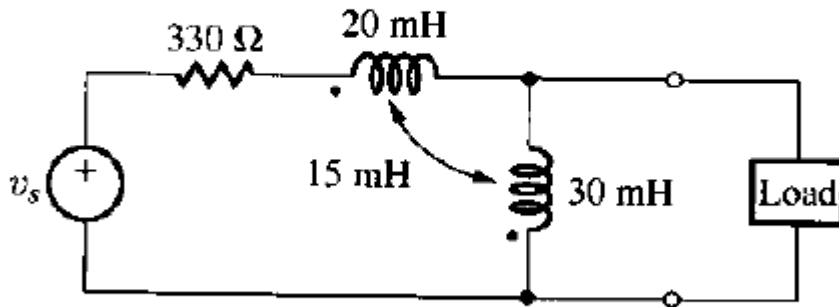


Figure P15.49

```
clc, clear, close all
format short g
```

```
vf = 100;
w = 10e4;
```

```
z1= 3;
z2 = j*w*1;
z3 = -1/(j*w*1);
z4 = j*w*2;
z5 = 5;
```

```
syms i1 i2 i3 i4
```

```
If1 = 5; %[A]
If2 = 2; %[A]
```

```
ec_restric1 = i2-i1 == If1
```

```
ec_restric1 = i2 - i1 = 5
```

```
ec_restric2 = i3 - i4 == If2
```

```
ec_restric2 = i3 - i4 = 2
```

```
sm1 = simplify((4*(i2-i3))+(3*i2)+(2*i1)+(1*(i1-i3))==0)
```

```
sm1 = 3 i1 + 7 i2 = 5 i3
```

```
sm2 = simplify((4*(i3-i2))+(1*(i3-i1))+(5*i4)==0)
```

$$sm2 = i_1 + 4 i_2 = 5 i_3 + 5 i_4$$

```
m = [3 7 -5 0;1 4 -5 -5;-1 1 0 0;0 0 1 -1];
n = [0;0;5;2];
h = m\n
```

```
h = 3×1
```

```
    250
   187.5
    190
```