

```

clc, clear, close all
format short g

%carga

r = 220; %[ohms]

%fuelle trlfasica

mVf = 120; %[V] rms magnitud de la fuente trlfasica
f = 60;
w = 2*pi*f;

aVAN = 0; % angulos de cada tension
aVBN = -120;
aVCN = 120;

VAN = mVf*(cosd(aVAN)+j*sind(aVAN))

```

```

VAN =
    120

```

```

VBN = mVf*(cosd(aVBN)+j*sind(aVBN))

```

```

VBN =
    -60 -    103.92i

```

```

VCN = mVf*(cosd(aVCN)+j*sind(aVCN))

```

```

VCN =
    -60 +    103.92i

```

calculamos la capacitancia necesaria para tener un angulo de impedancia de -70°

```

syms angulo f C R

ec1 = solve(tan(angulo)==(1/(2*pi*f*C))/R,C)

```

```

ec1 =
    1
    2 R f pi tan(angulo)

```

```

r = 220; %[ohms]
f = 60;
c = 1/(2*r*f*pi*tand(-70))

```

```

c =
    -4.3885e-06

```

sabiendo la capacitancia, calculamos la reactancia y la impedancia:

```

xc = 1/(2*pi*f*c)*j

```

```
xc =
    0 - 604.45i
```

```
z1 = r + xc; %impedancia con angulo requerido de -70°
z1_polar = [abs(z1) angle(z1)*180/pi]
```

```
z1_polar = 1x2
    643.24    -70
```


```
z2 = r
```

```
z2 =
    220
```

```
z3 = r
```

```
z3 =
    220
```

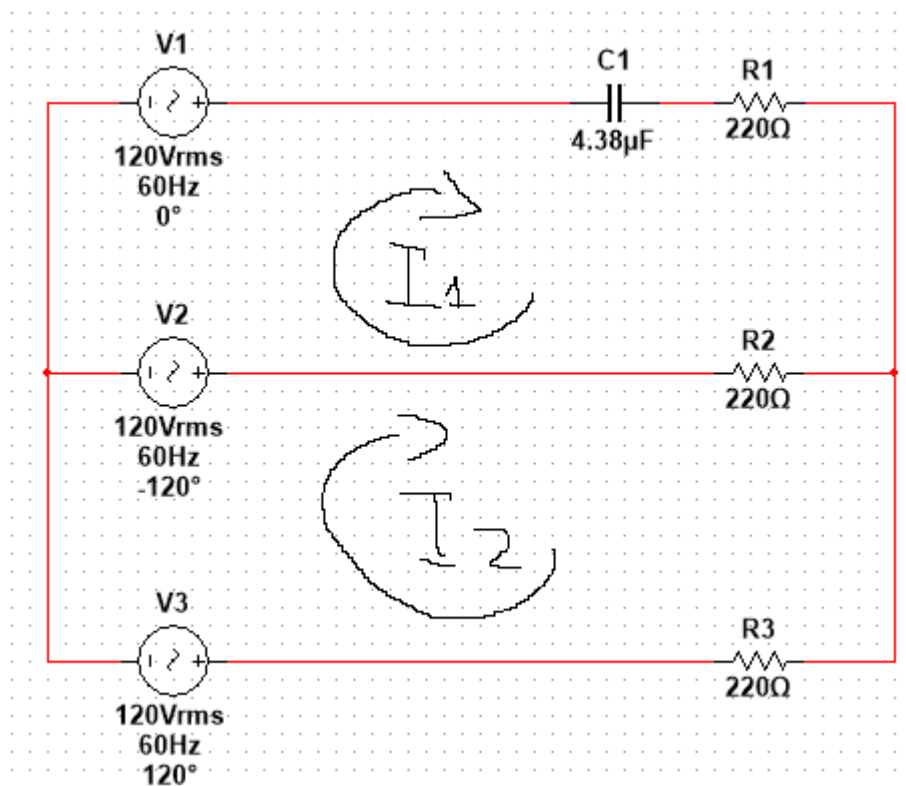teniendo las impedancias, calculamos las corrientes de linea



realizamos un analisis de mallas

```
%tensiones de linea
VAB = VAN-VBN;
VAB_fasor = [abs(VAB) angle(VAB)*180/pi]
```

```
VAB_fasor = 1x2
    207.85    30
```

```
VBC = VBN-VCN;
```

```
VBC_fasor = [abs(VBC) angle(VBC)*180/pi]
```

```
VBC_fasor = 1x2  
207.85 -90
```

```
VAC = VAN-VCN;  
VAC_fasor = [abs(VAC) angle(VAC)*180/pi]
```

```
VAC_fasor = 1x2  
207.85 -30
```

```
% analisis de malla para i1 e i2
```

```
syms i1 i2 r1 r2 r3 v1 v2 v3
```

```
ec1 = simplify(v2*(i1-i2) - v1*i1 + r1*i1 + r2*(i1-i2) == 0)
```

```
ec1 = i1 (r1 + r2 + v2) = i2 r2 + i1 v1 + i2 v2
```

```
ec2 = simplify(v3*i2 - v2*(i2-i1) + r2*(i2-i1) + r3*i2 == 0)
```

```
ec2 = i2 r3 + i2 v3 + v2 (i1 - i2) = r2 (i1 - i2)
```

```
m = [(z1+z2) -(z2); -(z2) (z3+z2)];  
n = [VAB;VBC];  
h = m\n;
```

```
i1 = h(1);  
i1_fasor = [abs(i1) angle(i1)*180/pi]
```

```
i1_fasor = 1x2  
0.26138 61.367
```

```
i2 = h(2);  
i2_fasor = [abs(i2) angle(i2)*180/pi]
```

```
i2_fasor = 1x2  
0.36311 -80.069
```

Sabemos que

```
IAa = i1;  
IBb = i2-i1;  
ICc = -i2;  
  
IAa_fasor = [abs(IAa) angle(IAa)*180/pi]
```

```
IAa_fasor = 1x2  
0.26138 61.367
```


```
IBb_fasor = [abs(IBb) angle(IBb)*180/pi]
```

```
IBb_fasor = 1x2  
0.59041 -96.089
```

$$ICc_fasor = [abs(ICc) \text{ angle}(ICc)*180/\pi]$$

$$ICc_fasor = \begin{matrix} 1 \times 2 \\ 0.36311 & 99.931 \end{matrix}$$

Lo verificamos en el simulador:

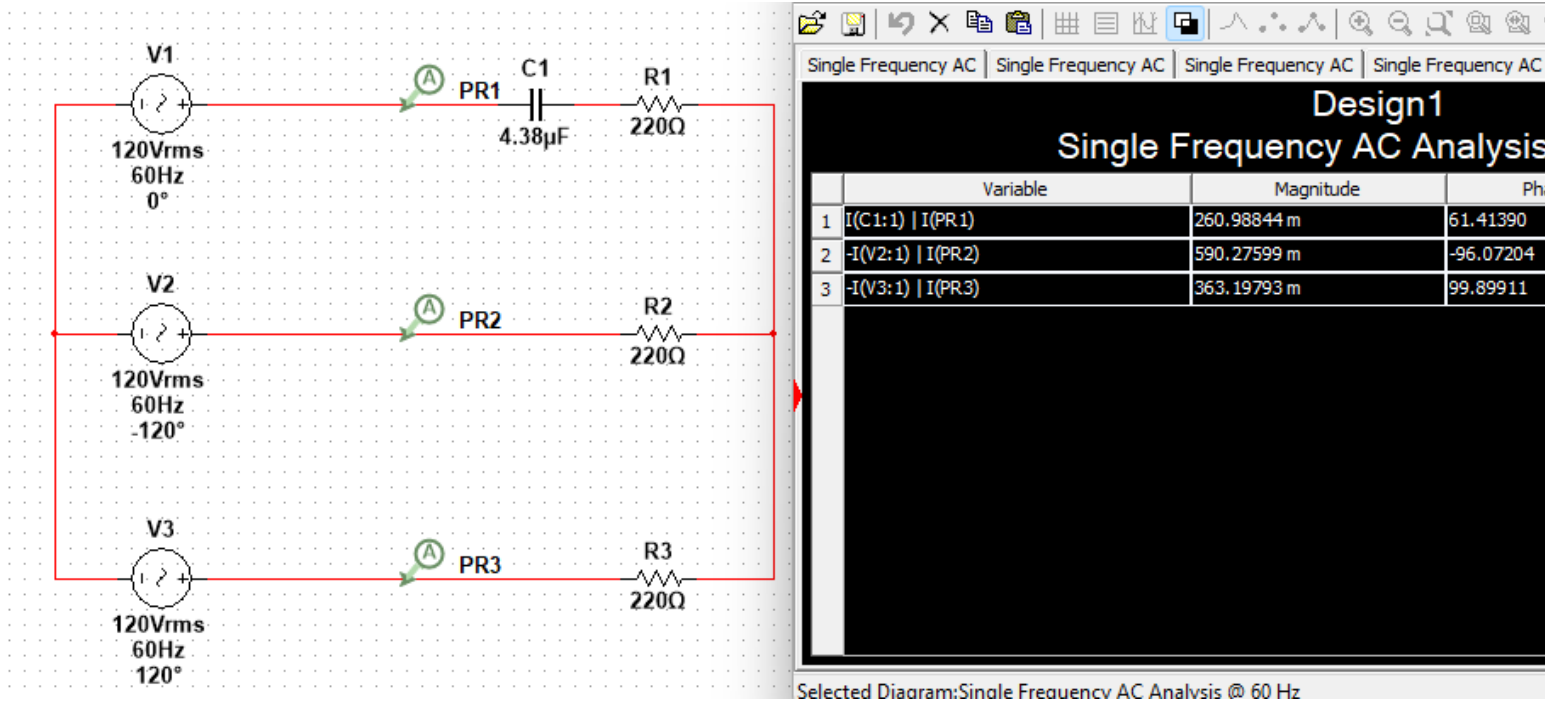

Ahora que tenemos las corrientes podemos calcular la potencia compleja

$$S_{r1} = (IAa * z1) * conj(IAa)$$

$$S_{r1} = \begin{matrix} 15.03 - & 41.294i \end{matrix}$$

$$S_{r2} = (IBb * z2) * conj(IBb)$$

$$S_{r2} = \begin{matrix} 76.69 \end{matrix}$$

$$S_{r3} = (ICc * z3) * conj(ICc)$$

$$S_{r3} = \begin{matrix} 29.007 \end{matrix}$$


$$S_{trifasica} = S_{r1} + S_{r2} + S_{r3}$$

$$S_{trifasica} = \begin{matrix} 120.73 - & 41.294i \end{matrix}$$

$$S_{trifasica_polar} = [abs(S_{trifasica}) \text{ angle}(S_{trifasica}) * 180/\pi]$$

$$S_{trifasica_polar} = \begin{matrix} 1 \times 2 \\ 127.59 & -18.883 \end{matrix}$$

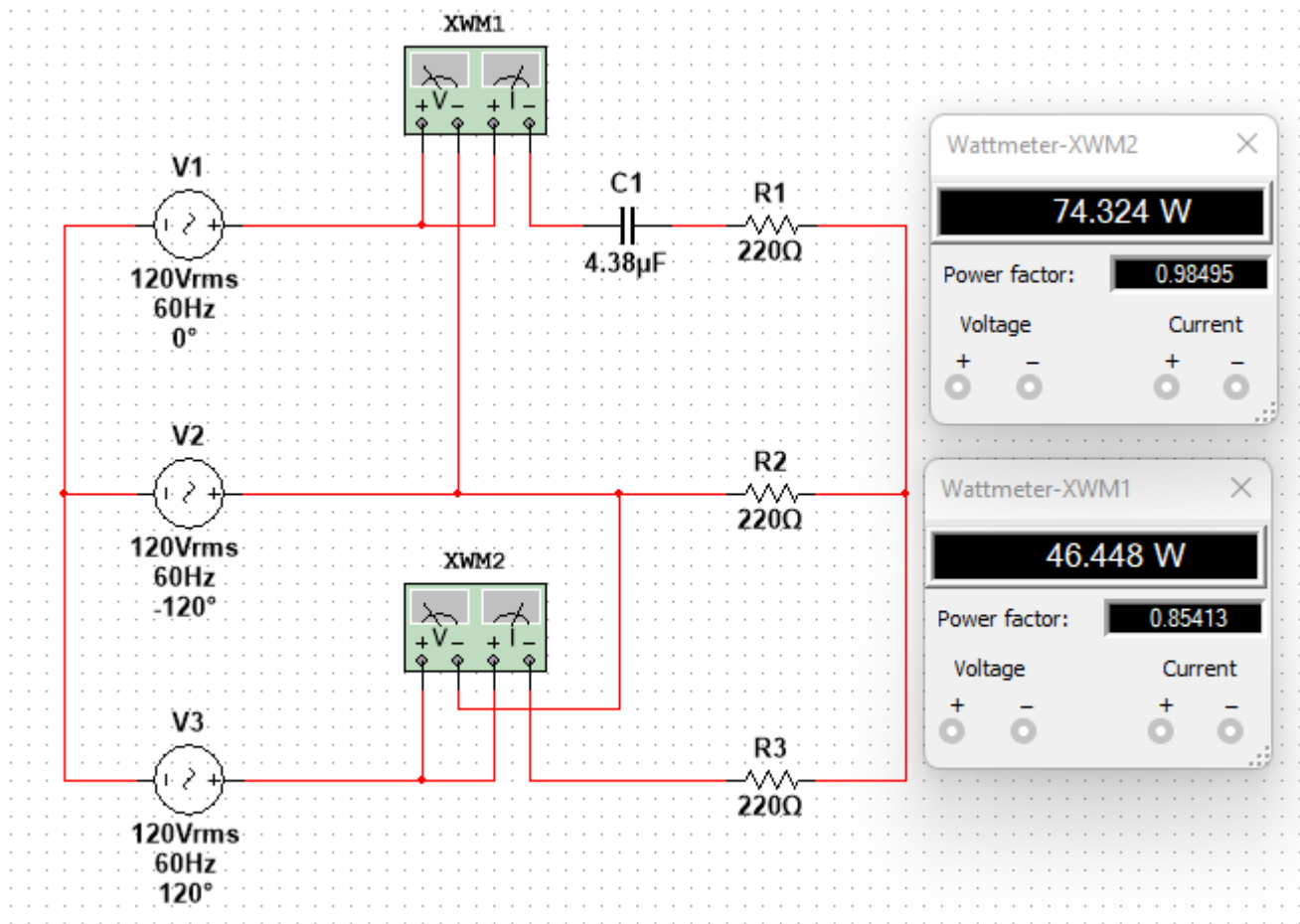comparamos con el metodo de los dos vatímetros



vemos que la suma de las dos lecturas de los vatímetros nos da igual al valor calculado de parte activa de la potencia compleja calculada anteriormente