

3.30 Apply loop analysis to the circuit of Figure P3.30 to find the power dissipated by the $4\text{-}\Omega$ resistance. Check your result.


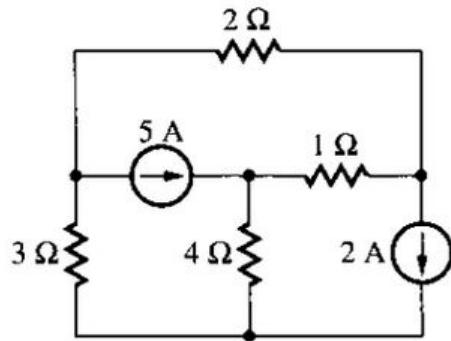


Figure P3.30

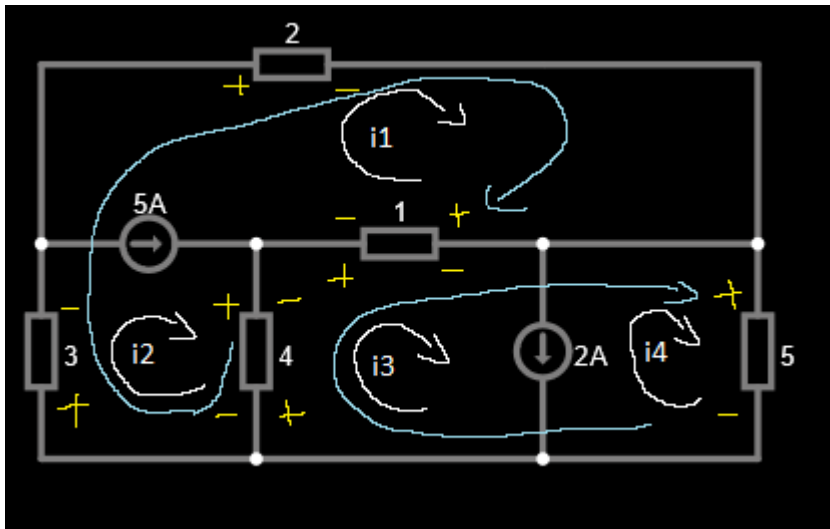3.31 Repeat Problem 3.30, but with an additional $5\text{-}\Omega$ resistance in parallel with the 2-A source.

De acuerdo con el enunciado redibujamos el circuito, identificando mallas y super mallas



Ahora definimos la ecuacion de restriccion de cada super malla junto con sus ecuaciones:

```
syms i1 i2 i3 i4
```

```
If1 = 5; %[A]
```

```
If2 = 2; %[A]
```

```
ec_restric1 = i2-i1 == If1
```

```
ec_restric1 = i2 - i1 = 5
```

```
ec_restric2 = i3 - i4 == If2
```

$$ec_restric2 = i_3 - i_4 = 2$$

```
sm1 = simplify((4*(i2-i3))+(3*i2)+(2*i1)+(1*(i1-i3))==0)
```

$$sm1 = 3 i_1 + 7 i_2 = 5 i_3$$

```
sm2 = simplify((4*(i3-i2))+(1*(i3-i1))+(5*i4)==0)
```

$$sm2 = i_1 + 4 i_2 = 5 i_3 + 5 i_4$$

```
m = [3 7 -5 0;1 4 -5 -5;-1 1 0 0;0 0 1 -1];
n = [0;0;5;2];
h = m\n;
```

```
i1 = h(1,1)%[A]
```

$$i1 = -2.6667$$

```
i2 = h(2,1)%[A]
```

$$i2 = 2.3333$$

```
i3 = h(3,1)%[A]
```

$$i3 = 1.6667$$

```
i4 = h(4,1) %[A]
```

$$i4 = -0.3333$$

ya que tenemos las corrientes el problema nos pide calcular la potencia disipada en el resistor de 4 ohms

```
p_4ohm = ((i2-i3)^2)*4 %[W]
```

$$p_4ohm = 1.7778$$

Finalmente lo verificamos en el simulador

