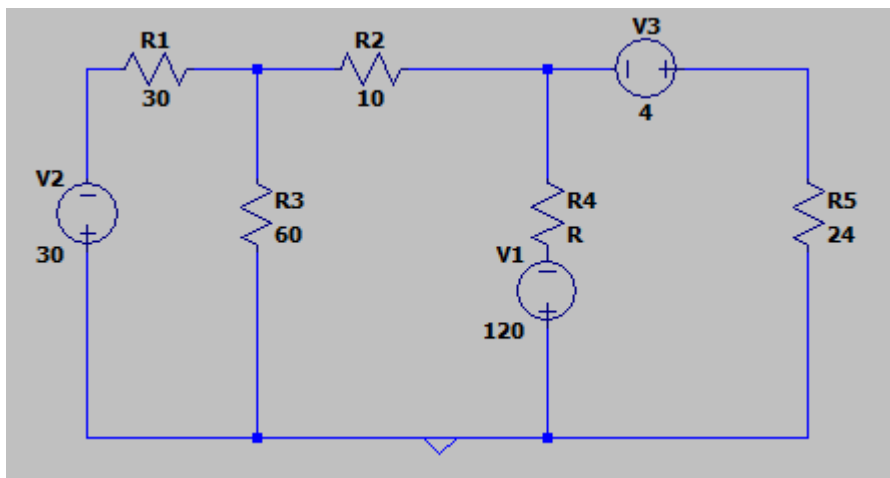


**Figure P3.54**

**3.55** Using source transformations, find the magnitude and direction of the current through the 30-V source in Figure P3.54.

Aplicamos transformacion de fuentes



```
clc, clear, close all;
format short g
syms i1 i2 i3
v1 = 120;
v2 = 30;
v3 = 4;

r1=30;
r2=10;
r3=60;
r5=24;
```

resolvemos por mallas:

$$m_{i1} = 90i_1 - 60i_2 == v_2$$

$$m_{i1} = 90i_1 - 60i_2 = 30$$

$$m_{i2} = -60i_1 + 190i_2 + 120i_3 == v_1$$

$$m_{i2} = 190 i_2 - 60 i_1 + 120 i_3 = 120$$

$$m_{i3} = -120 i_2 + 144 i_3 = -116$$

$$m_{i3} = 144 i_3 - 120 i_2 = -116$$

$$m = \begin{bmatrix} 90 & 60 & 0 \\ -60 & 190 & -120 \\ 0 & -120 & 144 \end{bmatrix};$$

$$n = \begin{bmatrix} 30 \\ 120 \\ -116 \end{bmatrix};$$

$$h = m \backslash n \quad \% \text{ corrientes de cada malla}$$

$$h = \begin{bmatrix} 0.11111 \\ 0.33333 \\ -0.52778 \end{bmatrix}$$

La corriente es positiva por lo tanto va hacia arriba. verificamos en el simulador:

